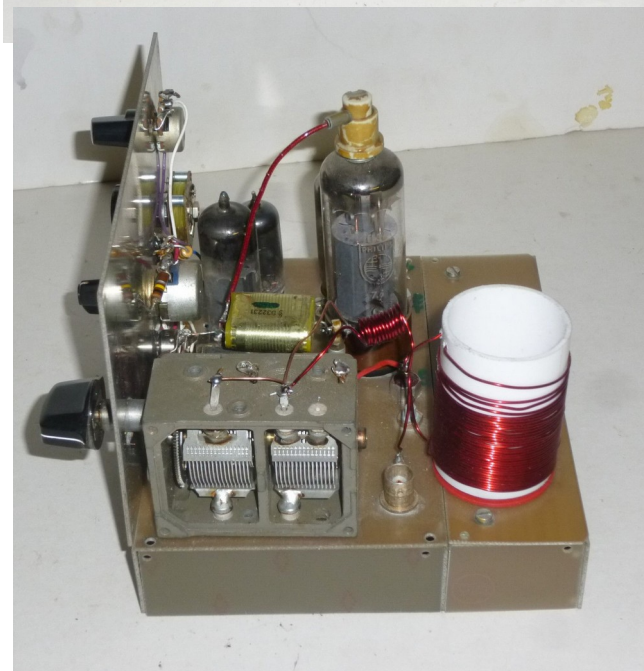


# Aufbau eines einfachen Röhren Sender ( Beispiel 807 Sender ) bei DL0SHG



Einfach , aber mit Power  
Spulen kommen auf Toiletten Rollen  
die paar widerstände sind Unten.

Achtung hohe Spannungen um 500 Volt  
hier fehlen nur die beiden Trafos  
230V auf 500-600V  
und der Übertrager

DG1OBY gebaut 1995